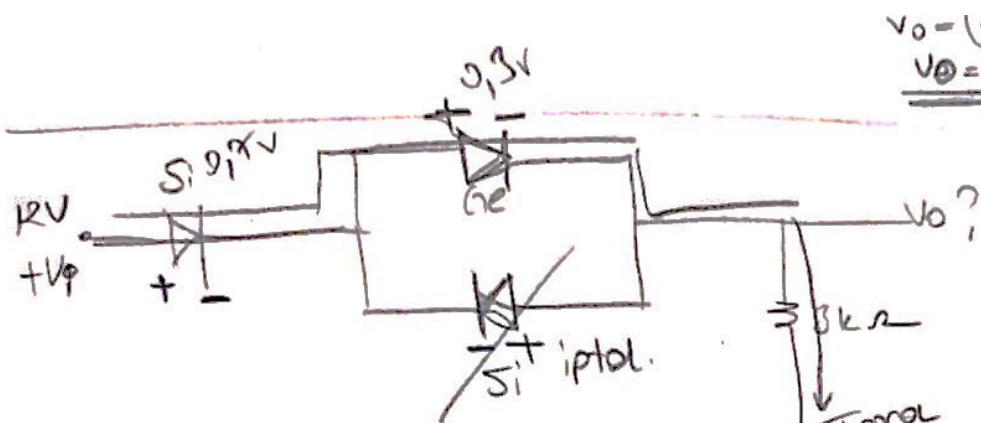


$V_i = 12V$ olduğuna göre
 V_o ve $I_R = ?$



$$V_o = (6,5)(2,2)$$

$$\underline{V_o = 14,3 \text{ V}}$$

$$V_i = 12 \text{ V}$$

$$V_o, I?$$

$$12 \text{ V} \rightarrow 0.$$



I yi bulmem genel.

$$V_{si} + V_{GE} + I \cdot R - V_i = 0$$

$$I = \frac{V_i - V_{si} - V_{GE}}{R} = \frac{12 - 0,7 - 0,3}{3} = \frac{11}{3} = 3,66 \text{ mA}$$

$$V_o = I \cdot R$$

$$V_o = (3,66)(3)$$

$$\underline{V_o = 11 \text{ V}}$$