(35 puan)

4x410k bir tuştakımı P2'ye, 5 adet 7 parçair displayin ise P0 ve P1'e bağlı olduğu sistemde yazılmış olan program 3000 satırdan (kesme vektörleri hariç) oluşmaktadır. Programda kesme yapıları kullanıtmıştır.

Kullanıcı her 10 sn'de bir raştigele bir tuşa basmakta ve bu değer 1000h adresinden litbaren belleğe yazılmaktadır (1. basış 1000h, 2. basış 1001h ...).

Sistem 1 tam gün çalışmakta ve gün sonunda veriler içinde en çok basılan tuş değeri 680 fn adresine, benzer şokilde 2. gün 6802h adresine ve devamında 30. Gün 681Eh adresine yazılarak istatistik tutulmaktadır.

Gün schunda sadace o gün tutulan veriler silinecek olup gün sonu istatistik verileri silinmeyecektir.

30 gün sonunda ise tüm veriler silinecek sistem yeniden başlayacaktır.

Kulfanilacak olan 8051 labanlı mikrodenelleyicide program ve veri için tek bellek mevcuttur.


Yukanda tanımlanan senaryoya göre:

a. P0, P1 ve P2 nin bitlerinin detayı nedir? (Hangi bite ne bağlıdır?)

b. Denetleyicideki minimum hafiza alanı kaç KB olmalıdır?

c. Programin başlangıç ve bitiş adresi nedir?

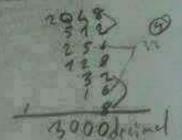d. Verilerin beşlangıç ve bitiş adresi nedir?



2. (35 puan)

40

Elemantan harici bellek alanında 1000h-1FFFh aralığında bulunan dizinin;


En küçük elemanını bulan ve 30h adresine yazan,

 Bu en küçük alamanın bulunduğu adresin yüksek kısmını 31h, düşük kısmını 32h adreslerine yazan, (ilk bulunanın adresi yazılacaktır)

Bu en küçük elemanın bu aralıkta kaç adet olduğunu (tekrarladığını) 33h adresine yazan, (tekrarlama sayısı 255'den büyük olmadığı bilinmektedir)

programı 8051 komut setini kullanarak yazınız ve açıklamalarını yapınız

3. (35 puan)

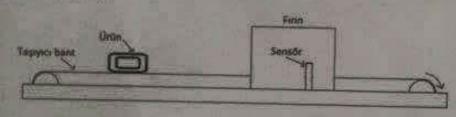

Bir üretim tesisinde şekildeki gibi bir firin sistemi vardır. Ürün, taşıyıcı bant üzerinde ilerlemekte ve firmin içerisine girmektedir. Firinin içinde ilerlerken sensör ürünü algıladığında taşıyıcı bandın motoru durdurulmaktadır. Ürün bu şekilde firinin içinde 50 msn beklemektedir. Bu süre sonunda motor tekrar çalışmakta ve taşıyıcı bant dönerek ürünü firindan

çıkarmaktadır.


Bu sistem 12 MHz kristale sahip bir 8051 mikrokontrolörü kullanılarak gerçekleştirilmek istenilmektedir.


Sensör INTO hanci girişine bağlıdır.

T0 kullanılacak ve zamanlayıcı kesmo yapısı kullanılarak kontrol edilecektir.

Motor P0.1 pinine bağlıdır ve 1 seviyesinde çalışmakta 0 seviyesinde durmaktadır.

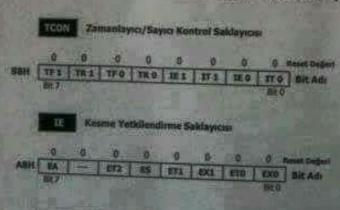8051 mikrokontrolörünü kullanarak bu təsarimi gerçekleyen programı yazınız.



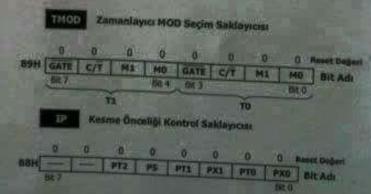

Üzerinde herhangi bir karalama olmayan, adı soyadı yazılı olacak şekilde komut kağıdı çıktısı kullanılabilir. Soru kağıtları iade edilecektir Başarılar, Süre 90 dk.

Yrd Dog Dr. Murat ISKEFIYELI